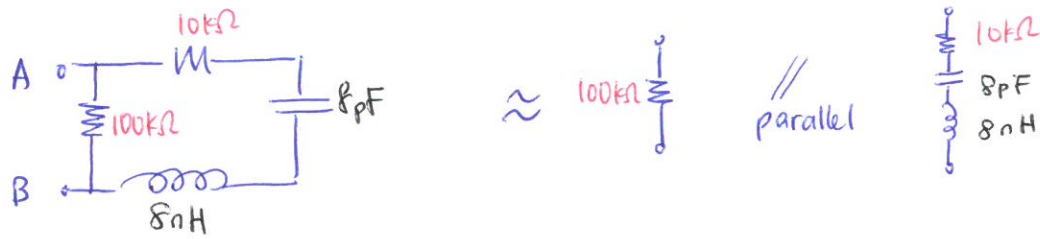


The circuit can be redrawn,




$$Z = \frac{100 \text{ k}\Omega \cdot \left( 10 \text{ k}\Omega + \frac{1}{j\omega 8 \text{ pF}} + j\omega 8 \text{ nH} \right)}{100 \text{ k}\Omega + 10 \text{ k}\Omega + \frac{1}{j\omega 8 \text{ pF}} + j\omega 8 \text{ nH}}$$

multiply  $j\omega 8 \text{ pF}$  on denominator & numerator

Then

$$Z = \frac{100 \text{ k}\Omega (j\omega 80 \text{ nS} + 1 - \omega^2 \cdot 64 \cdot 10^{-21} \text{ s}^2)}{j\omega 80 \text{ nS} + 1 - \omega^2 \cdot 64 \cdot 10^{-21} \text{ s}^2}$$

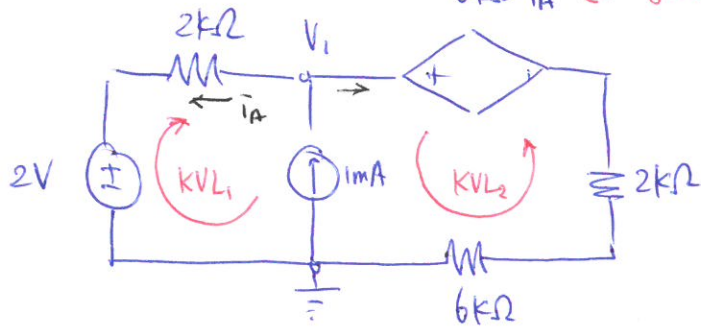$6k\Omega \cdot \bar{i}_A \leftarrow$  given as voltage (not as current or resistor)



$\downarrow -\bar{i}_A + 1mA$  by KCL

Example #2

$$KVL_1: 2V + 2k\Omega \cdot \bar{i}_A - V_1 = 0 \quad \dots \quad ①$$

$$KVL_2: (6+2k\Omega)(-\bar{i}_A + 1mA) + 6k\Omega \cdot \bar{i}_A - V_1 = 0 \quad \dots \quad ②$$

$$\rightarrow 8k\Omega(-\bar{i}_A + 1mA) + 6k\Omega \cdot \bar{i}_A - V_1 = 0$$

$$\text{Eq } ① - ②$$

$$2V + 2k\Omega \cdot \bar{i}_A - \cancel{V_1} - 8k\Omega(-\bar{i}_A + 1mA) - 6k\Omega \cdot \bar{i}_A + \cancel{V_1} = 0$$

$$2V + 2k\Omega \cdot \bar{i}_A + 8k\Omega \bar{i}_A - 8V - 6k\Omega \cdot \bar{i}_A = 0$$

$$4k\Omega \cdot \bar{i}_A = 6V$$

$$\text{thus } \boxed{\bar{i}_A = 1.5mA}$$